放大电路输出电阻越小,带负载能力(放大电路的输出电阻等于负载电阻rl)